ATSEP CONTROL LAB - TALLER EN GRUPO

Taller: el cuarto eléctrico del Aeródromo Escuela

Leer, especificar, diseñar, temporizar y diagnosticar: decisiones de ingeniería con lógica cableada

Básico ATSEP - Sistemas de Energía - Grupos de **cuatro** integrantes - Duración: **1 h 30 min** (una sesión)

Contenido académico y dirección docente: Marco Teran

Material de consulta: Diapositivas del curso (PDF) Simulador (opcional, para comprobar escaleras). Los números de página que aparecen en el taller son páginas del PDF de las diapositivas.

Cómo funciona este taller

Ustedes son el equipo de ingeniería que debe dejar listo el cuarto eléctrico del Aeródromo Escuela: el mismo caso que acompaña todo el módulo. Cada etapa corresponde a una tarea de la tabla «Un mismo cuarto eléctrico para todo el módulo» de las diapositivas. No se energiza nada: todo se hace con el plano, los datos de catálogo, la calculadora y el razonamiento.

Objetivo

Aplicar los conceptos del módulo para **leer** un plano, **especificar** equipos, **diseñar** la lógica de mando, **temporizar**, **enclavar** y **diagnosticar**, tomando en cada etapa decisiones de ingeniería que el grupo pueda justificar con datos, normas y modos de falla.

En muchas preguntas **no hay una única respuesta correcta**, pero sí hay razones malas. Lo que se evalúa es que cada elección esté respaldada por un dato, una norma o un análisis de falla, y que el grupo sepa qué riesgo acepta al elegirla.

Roles: cuatro trabajos, cuatro personas

Rol	Qué hace	Pregunta que siempre hace
DL Diseño lógico	Escribe las ecuaciones y dibuja las escaleras	¿Qué condiciones energizan esta bobina?
ES Especificación	Lee catálogos y normas, hace los cálculos	¿Qué dato de la placa o de la ficha lo respalda?
VF Verificación de fallas	Busca cómo falla cada propuesta: cable cortado, contacto soldado, tensión que vuelve	¿Hacia dónde falla esto?
RT Registro y tiempo	Lleva el registro de decisiones, controla el reloj y presenta	¿Esto ya quedó escrito con su razón?

Los roles **rotan** para que cada integrante ejerza los cuatro. Escriban los nombres antes de empezar:

Integrante	Etapas 1–2	Etapa 3	Etapas 4–5	Etapas 6–7
A	DL	RT	VF	ES
B	ES	DL	RT	VF
C	VF	ES	DL	RT
D	RT	VF	ES	DL

Cuatro reglas del grupo

1. **Predecir antes de calcular.** Cada recuadro «Predigan» se responde por escrito antes de seguir. Si la predicción falla, se anota por qué: eso también es aprendizaje.
2. **Toda decisión va al registro** (Anexo A): opciones consideradas, opción elegida, razón y riesgo que se acepta.
3. **Ninguna propuesta pasa sin el verificador:** cable cortado, contacto soldado y tensión que vuelve.
4. **Nadie firma lo que no puede explicar.** En la defensa final, el docente elige quién responde cada pregunta.

Ruta de trabajo

Etapa	Min	Tarea del caso
0. Organización	5	Roles, lectura del caso
1. Leer el plano del extractor	10	Estados de contactos y auditoría de cableado
2. Especificar el extractor	15	Contactor, relé térmico y fuente de mando
3. Lógica del extractor	20	MAN-0-AUT, local/remoto, rearranque y fallas
4. Bomba de trasiego	10	Niveles, fallas de captadores y alarma
5. Transferencia red–planta	15	Presupuesto de 15 s, filtro y barreras
6. Diagnóstico	10	Puntos de prueba
7. Cierre y defensa	5	Registro y defensa oral
Total	**90**	

El caso: qué hay en el cuarto eléctrico

El cuarto eléctrico alimenta las luces de aproximación de una pista con aproximación de precisión **Categoría I**. Reguladores y transformadores calientan el cuarto; un extractor lo ventila; una bomba de trasiego llena el tanque diario de la planta; un tablero de transferencia pasa la carga de la red a la planta y la devuelve; la torre puede dar órdenes a distancia.

Designación	Equipo	Tablero
KM1, M1	Contactor y motor del extractor ($3\sim 220\,\mathrm{V}$)	Servicios, mando $120\,\mathrm{V}$ CA
KM3	Resistencia del deshumidificador	Servicios
KM4, M4	Contactor y motor de la bomba de trasiego	Servicios
KM5	Aire acondicionado AA1 de la sala de equipos	Servicios
T1, F3	Transformador de mando $220/120\,\mathrm{V}$ y su fusible	Servicios
KM1, KM2 (transf.)	Contactores de red y de planta	Transferencia, mando $24\,\mathrm{V}$ CC

Cada tablero tiene su propia numeración, como en las diapositivas: en la etapa 5, KM1 y KM2 son los contactores de la transferencia, no el extractor.

Caso compuesto

Es un escenario armado con fines de enseñanza; no es el plano de ninguna estación real. Los catálogos, tiempos y registros de este taller son **ilustrativos**. En una instalación real mandan la ficha del fabricante, la leyenda del plano y la norma vigente.

1 Leer el plano del extractor

Conexión con las diapositivas

Secciones 1 y 2: mando y potencia, regla del reposo, numeración de bornes, referencias cruzadas y método de lectura en cinco pasos (p. 15 y p. 33).

Este es el plano del extractor, dibujado en reposo. La potencia no está dibujada: $3\sim 220\,\mathrm{V}\ 60\,\mathrm{Hz} \rightarrow$ F1 $\rightarrow$ contactos principales de KM1 $\rightarrow$ elemento térmico de F2 $\rightarrow$ M1.

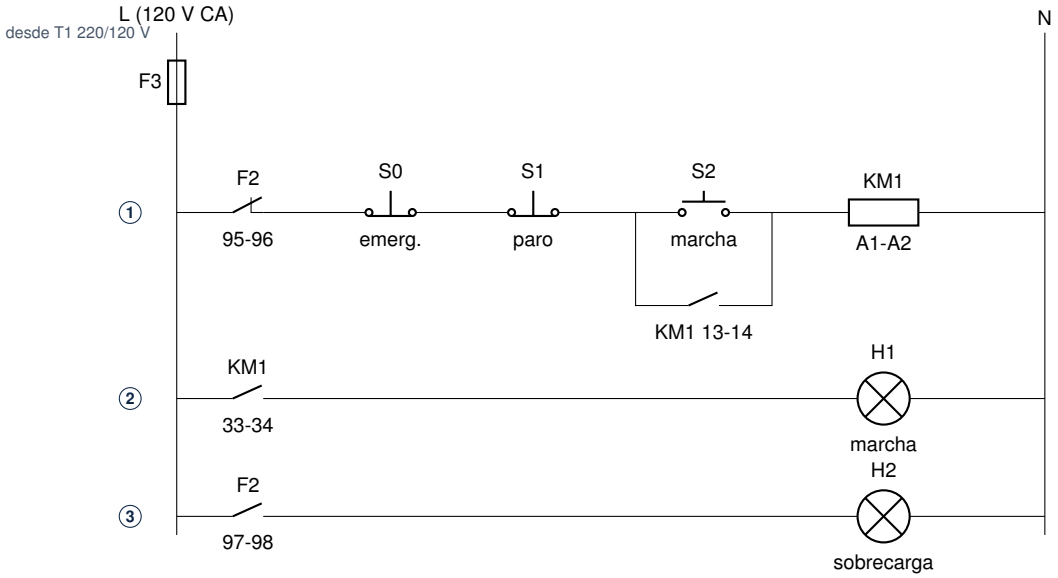


Figura 1: Plano de mando del extractor: tres caminos, una sola bobina. Mando a $120\,\mathrm{V}$ CA, leído en reposo.

Predigan antes de calcular

Mientras alguien mantiene presionado el PARO S1, ¿cómo aparece S1 dibujado en el plano? ¿Y cómo está realmente su contacto?

Paso 1.1. Completen la tabla de estados. Escriban **C** (cerrado) o **A** (abierto) para cada contacto, y **ON**/**OFF** para bobina y pilotos.

Elemento	(a) Reposo (plano)	(b) S2 pulsado, KM1 ya cerró	(c) S2 soltado, en marcha	(d) F2 disparó en marcha
F2 95-96				
S0, S1				
S2				
KM1 13-14				
KM1 33-34				
F2 97-98				
Bobina KM1				
H1 / H2				

Paso 1.2. Auditoría de una lista de cableado. Un técnico armó el tablero con esta lista. Usen la regla de la unidad del borne (1-2 NC, 3-4 NA, 5-6 y 7-8 función especial) y el plano para decidir si cada línea es correcta. Para las incorrectas, **predigan el síntoma** que vería el operador.

#	Lo que dice la lista	¿Correcta?	Síntoma si no lo es
1	Corte por sobrecarga: F2 97-98 en serie en el camino 1		
2	Retención: KM1 13-14 en paralelo con S2		
3	Piloto de marcha H1 alimentado por KM1 21-22		
4	PARO S1 con su bloque 11-12		
5	MARCHA S2 con su bloque 21-22		
6	Piloto H2 alimentado por F2 97-98		

Evidencia de la etapa

Tabla de estados completa y auditoría con los tres errores y sus síntomas.

2 Especificar el extractor: contactor, protección y fuente de mando

Conexión con las diapositivas

Sección 3: contactor por dentro, llamada y mantenimiento de la bobina, ventana de cierre, categorías de empleo, relé térmico y clase de disparo (p. 50).

Datos del motor y del cuarto

Extractor trifásico $220\,\mathrm{V}$ $60\,\mathrm{Hz}$, corriente nominal de placa $I_n = 11{,}4\,\mathrm{A}$, arranque directo de $1{,}5\,\mathrm{s}$. La temperatura medida dentro del tablero llega a $48\,^{\circ}\mathrm{C}$ en las tardes de verano. El mando es de $120\,\mathrm{V}$ CA.

Catálogo ilustrativo de contactores

Ref.	I_e AC-1	I_e AC-3 ($220\,\mathrm{V}$)	Auxiliares incorporados	Bobina CA: llamada / mant.
CT-09	$25\,\mathrm{A}$	$9\,\mathrm{A}$	1 NA (13-14)	$32\,\mathrm{VA}$ / $4{,}5\,\mathrm{VA}$
CT-12	$25\,\mathrm{A}$	$12\,\mathrm{A}$	1 NA (13-14)	$32\,\mathrm{VA}$ / $4{,}5\,\mathrm{VA}$
CT-18	$32\,\mathrm{A}$	$18\,\mathrm{A}$	1 NA + 1 NC (13-14, 21-22)	$70\,\mathrm{VA}$ / $8\,\mathrm{VA}$
CT-25	$40\,\mathrm{A}$	$25\,\mathrm{A}$	1 NA + 1 NC (13-14, 21-22)	$70\,\mathrm{VA}$ / $8\,\mathrm{VA}$

Nota del fabricante: las corrientes AC-3 valen hasta $40\,^{\circ}\mathrm{C}$ de ambiente junto al aparato; entre 40 y $60\,^{\circ}\mathrm{C}$, reducir $1\,\%$ por cada grado sobre $40\,^{\circ}\mathrm{C}$.

Predigan antes de calcular

En la placa del CT-09 la cifra más grande es «25 A». ¿Sirve para un motor de $11{,}4\,\mathrm{A}$? Respondan antes de leer la tabla con cuidado.

Paso 2.1. Contactor. ¿Qué columna manda para este motor y por qué? Calculen la corriente AC-3 corregida por temperatura de los modelos candidatos y elijan uno.

Catálogo ilustrativo de relés térmicos

RT-1: ajuste 7–$10\,\mathrm{A}$ · RT-2: 9–$13\,\mathrm{A}$ · RT-3: 12–$18\,\mathrm{A}$. Todos con clase 10A, rearme seleccionable manual o automático, contactos 95-96 (NC) y 97-98 (NA). Bandas de clase a $7{,}2 \times I_r$ desde frío: 10A: 2–$10\,\mathrm{s}$ · 10: 4–$10\,\mathrm{s}$ · 20: 6–$20\,\mathrm{s}$ · 30: 9–$30\,\mathrm{s}$. Verificar siempre la curva del fabricante.

Paso 2.2. Relé térmico. Definan el modelo, el ajuste I_r y la clase. ¿El arranque de $1{,}5\,\mathrm{s}$ cabe sin disparos?

Decisión de ingeniería · va al registro (Anexo A)

Rearme manual o automático del térmico. En la etapa 3 el extractor tendrá un modo AUT gobernado por un termostato (mando de 2 hilos). Analicen qué ocurre con cada tipo de rearme cuando el motor tiene una falla que lo sobrecarga una y otra vez, y decidan.

Paso 2.3. Fuente de mando. El transformador T1 alimenta todo el mando del tablero de servicios:

Bobina o carga	Aparato	Llamada (VA)	Mantenimiento (VA)
KM1 extractor	el que eligieron en 2.1		
KM3 deshumidificador	CT-12	32	4,5
KM4 bomba	CT-09	32	4,5
KM5 aire acondicionado	CT-25	70	8
Seis pilotos		7,2	7,2
Relés auxiliares y temporizadores		10	10
Total			

Tamaños comerciales de T1: 100, 160, 250 y $400\,\mathrm{VA}$. Completen la tabla. ¿En qué situación real cierran todas las bobinas a la vez? Elijan T1.

Evidencia de la etapa

Contactor, relé térmico (I_r, clase, rearme) y T1 elegidos, cada uno con su cálculo y su razón en el registro.

3 Diseñar la lógica del extractor

Conexión con las diapositivas

Sección 5: serie = Y, paralelo = O, NC = NO; retención con paro dominante; mando de 2 y 3 hilos; seguridad positiva; método de diseño con fallas (p. 100).


Especificación funcional

- **Selector SA MAN-0-AUT:** 13-14 cerrado en MAN; 23-24 cerrado en AUT; en 0 ambos abiertos.
- **En MAN:** arranque y paro por pulsadores locales (S2 marcha NA, S1 paro NC) **o** desde la torre (S4 marcha NA, S3 paro NC). Tras un apagón **no** debe rearrancar solo.
- **En AUT:** sigue al termostato BT1 (NA, cierra con temperatura alta). Tras un apagón **sí** debe rearrancar solo si hace calor.
- **En 0:** no funciona de ninguna forma.
- **Siempre:** el relé térmico F2 (95-96) y la emergencia S0 dominan sobre todo.

Paso 3.1. Escriban la ecuación de la bobina KM1. ¿Dónde debe quedar la retención para que AUT no «memorice»?

$$\mathrm{KM1} = _____$$

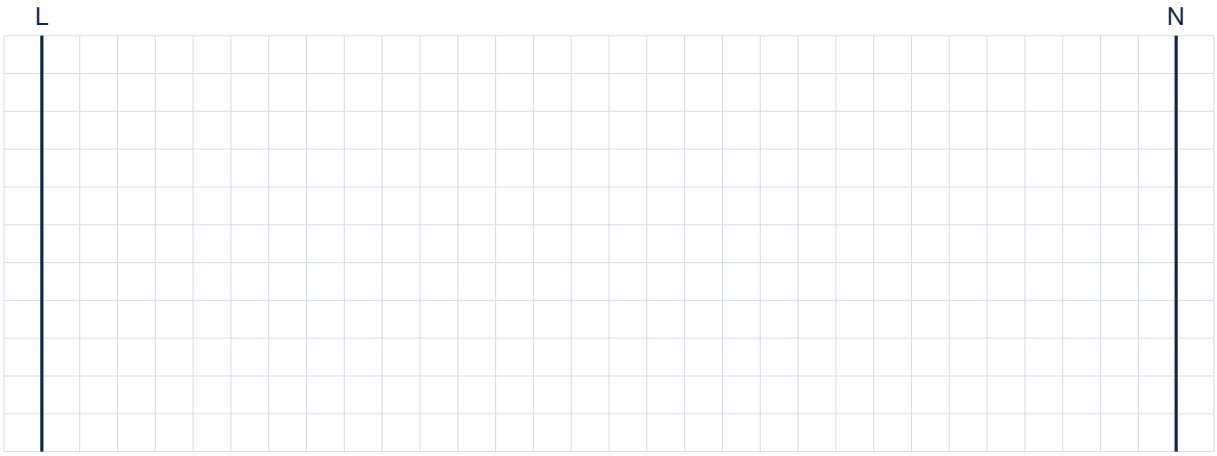Paso 3.2. Dibujen la escalera entre L y N, con designaciones y bornes. Comprueben que todos los paros quedan en serie y todas las marchas en paralelo dentro de su rama.



Decisión de ingeniería · va al registro (Anexo A)

¿Deben actuar los PARO en modo AUT? Una opción es dejar S1 y S3 solo en la rama MAN. Otra es sacarlos a la serie común, junto a F2. Para la segunda opción, apliquen la ecuación: si en AUT, con BT1 cerrado, el operador pulsa S1 y lo suelta, ¿qué pasa? ¿Cuál de las dos opciones elige el grupo y cómo se entera el operador de que en AUT el PARO no actúa?

Paso 3.3. Tabla de escenarios. VF completa esta tabla con su ecuación, no con intuición.

#	Escenario	Qué hace el extractor	¿Seguro?
1	MAN: la torre pulsa S4 y lo suelta		
2	MAN, en marcha: apagón de 40 s y vuelve la energía		
3	AUT, BT1 cerrado: apagón de 40 s y vuelve		
4	AUT, en marcha: la torre pulsa S3		
5	MAN, en marcha: se corta el cable de S3		
6	MAN: el contacto KM1 13-14 se soldó; se pulsa S1 y se suelta		
7	AUT: F2 dispara con rearme automático y el motor sigue con falla		
8	En marcha en AUT se gira SA a MAN		

Evidencia de la etapa

Ecuación, escalera, decisión sobre los PARO en AUT y tabla de ocho escenarios.

4 Bomba de trasiego: captadores y alarma

Conexión con las diapositivas

Sección 6: captadores todo o nada, histéresis por retención y corriente de reposo (p. 122).

Bomba de trasiego KM4

BL1 nivel bajo: NA, cierra con nivel $\leq$ bajo. BL2 nivel alto: NC, abre con nivel $\geq$ alto. S5 paro (NC) y F4 térmico (95-96). BL3 nivel muy bajo: disponible, aún sin conectar. El tanque diario da $4\,\mathrm{h}$ de autonomía a la planta a plena carga.

Paso 4.1. Escriban la ecuación de KM4 (la variable BL2 vale 1 cuando el nivel alto se alcanzó). ¿Qué hace la bomba cuando el nivel está entre bajo y alto, y por qué es deseable?

$$\mathrm{KM4} = _____$$

Paso 4.2. VF: ¿hacia dónde falla un cable cortado de BL1? ¿Y de BL2? ¿Y un flotador BL2 trabado abajo? Para cada falla insegura, propongan una medida.

Decisión de ingeniería · va al registro (Anexo A)

Alarma de nivel muy bajo con BL3. Diseñen la alarma H5 para que se active con nivel muy bajo **y también** si se corta el cable de BL3 o falla el relé de la alarma. ¿Qué principio usan? ¿De qué fuente alimentan la alarma para que siga funcionando si se pierde el mando de $120\,\mathrm{V}$?

5 Transferencia red–planta: ¿cabe en 15 segundos?

Conexión con las diapositivas

Secciones 8 y 9: enclavamiento eléctrico y mecánico, tiempos de maniobra, esquema de transferencia del caso, presupuesto de tiempo y modos de falla (p. 158 y p. 178).

Trabajen con el esquema de transferencia del caso (mando $24\,\mathrm{V}$ CC). Sus ecuaciones son:

$$\mathrm{KT1} = \overline{R} \qquad \mathrm{KA3} = (\mathrm{KT1}_t + \mathrm{KA3}) \cdot \overline{\mathrm{KT3}_t} \qquad \mathrm{KT3} = R \cdot \mathrm{KA3}$$
$$\mathrm{KT2} = G \cdot \mathrm{KA3} \qquad \mathrm{KM2} = \mathrm{KT2}_t \cdot \overline{\mathrm{KM1}} \qquad \mathrm{KM1} = R \cdot \overline{\mathrm{KA3}} \cdot \overline{\mathrm{KM2}}$$

R: KA1 energizado (red apta). G: KA2 energizado (planta apta). La orden de arranque de la planta es KA3. Los ajustes t_1, t_2 y t_3 son los de KT1, KT2 y KT3.

Datos para el presupuesto de tiempo (ilustrativos)

- Requisito: luces de aproximación Cat I, tiempo máximo de conmutación $15\,\mathrm{s}$, medido entre los puntos de $50\,\%$ de intensidad.
- Relé de supervisión KA1: retardo propio ajustable de 0,1 a $30\,\mathrm{s}$; t_{det} es ese ajuste.
- Planta: «planta apta» (KA2) $8\,\mathrm{s}$ después de la orden en condiciones típicas; $9{,}5\,\mathrm{s}$ en el peor caso (motor frío). Con el calentador de precalentamiento en servicio y supervisado, el peor caso baja a $8{,}5\,\mathrm{s}$.
- El fabricante de la planta pide esperar **al menos** $2\,\mathrm{s}$ después de «planta apta» antes de tomar la carga en bloque: $t_2 \geq 2\,\mathrm{s}$.
- Cierre de KM2: $0{,}05\,\mathrm{s}$. Lámparas: caen al $50\,\%$ $0{,}1\,\mathrm{s}$ después de perder la tensión y suben al $50\,\%$ $0{,}2\,\mathrm{s}$ después de recuperarla.

Con estos datos, como la luz se apaga cuando falla la red (no cuando abre KM1):

$$t_{\mathrm{conm}} = t_{\mathrm{det}} + t_1 + t_{\mathrm{planta}} + t_2 + t_{\mathrm{maniobra}} + (0{,}2 - 0{,}1)\ \mathrm{s}$$

Predigan antes de calcular

Antes de calcular: ¿cuál de los términos de la suma es el más grande? ¿Cuáles puede cambiar el tablero y cuáles no?

Paso 5.1. Con $t_{\mathrm{det}} = 0{,}1\,\mathrm{s}$, completen el tiempo de conmutación en el **peor caso** sin precalentamiento ($t_{\mathrm{planta}} = 9{,}5\,\mathrm{s}$). Marquen las celdas que cumplen con al menos $1\,\mathrm{s}$ de margen.

	$t_2 = 2\,\mathrm{s}$	$t_2 = 3\,\mathrm{s}$
$t_1 = 1\,\mathrm{s}$		
$t_1 = 2\,\mathrm{s}$		
$t_1 = 3\,\mathrm{s}$		

Registro de microcortes de la red en la estación (un año, ilustrativo)

Duración del corte	$<$ 0,5 s	0,5–1 s	1–2 s	2–3 s	3–10 s	$\geq$ 10 s
Cantidad	40	12	6	3	1	3

Paso 5.2. **El precio de un filtro corto.** Llamamos *arranque innecesario* al de un corte que se habría resuelto solo en menos de $10\,\mathrm{s}$. Para $t_1 = 1$, 2 y $3\,\mathrm{s}$, ¿cuántos arranques innecesarios habría por año?

Paso 5.3. Lean las ecuaciones: llega un corte de $2{,}5\,\mathrm{s}$. ¿Cuánto tiempo quedan apagadas las luces con $t_1 = 3\,\mathrm{s}$? ¿Y con $t_1 = 2\,\mathrm{s}$ y $t_2 = 2\,\mathrm{s}$ (planta típica)? Sigan KA3 y el NC de KA3 en la rama de KM1.

Decisión de ingeniería · va al registro (Anexo A)

Ajustes de la transferencia. Elijan t_{det}, t_1 y t_2, y digan si piden supervisar el precalentamiento de la planta. Justifiquen con el peor caso, el margen, los arranques innecesarios y lo que encontraron en el paso 5.3. Escriban qué riesgo aceptan.

Paso 5.4. **Dos barreras.** Los contactores de la transferencia abren en 35–$60\,\mathrm{ms}$ y cierran en 15–$45\,\mathrm{ms}$ (catálogo ilustrativo). Sin NC cruzado, ¿cuánto pueden solaparse en el peor caso? Un contratista propone quitar los NC cruzados porque «la barra mecánica ya lo impide». Refuten con dos argumentos.

6 Diagnóstico

Conexión con las diapositivas

Sección 10: observar antes de medir, perseguir la tensión, dividir por mitades y corriente capacitiva en líneas largas (p. 204).

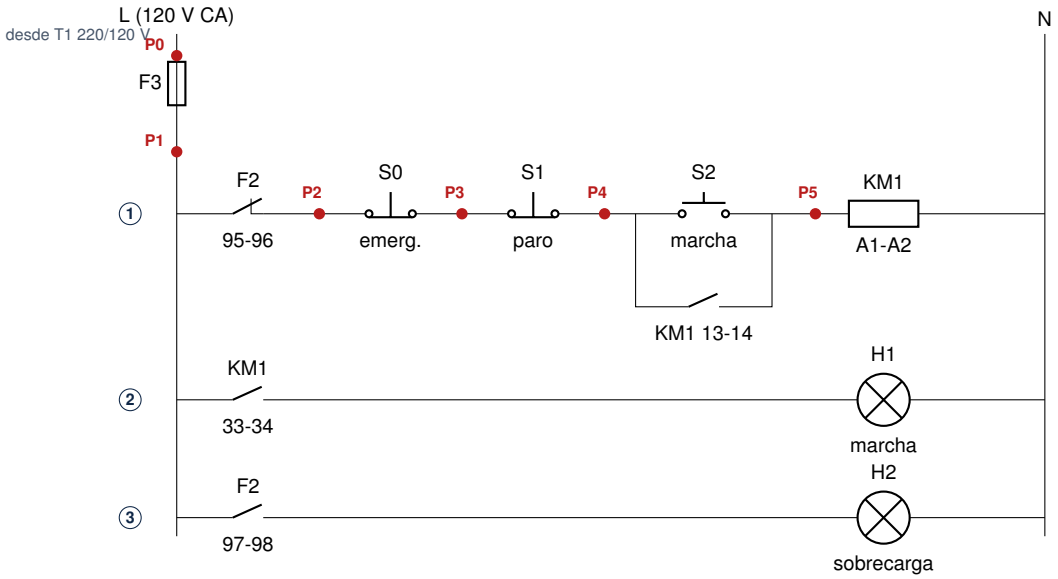


Figura 2: Plano del extractor con puntos de prueba. Lecturas respecto a N. P0 entrada de F3 · P1 salida de F3 · P2 después de F2 · P3 después de S0 · P4 después de S1 · P5 borne A1 de KM1.

Paso 6.1. Para cada caso, **predigan primero** dónde está la falla y después digan qué medición o inspección la confirma. Las mediciones con tensión solo las hace personal calificado, con procedimiento, EPP y multímetro de categoría adecuada.

	Observaciones	Diagnóstico y siguiente paso
a)	S2 pulsado: P0 = P1 = $120\,\mathrm{V}$, P2 = $0\,\mathrm{V}$. H2 está apagado.	
b)	Nada responde. P0 = $120\,\mathrm{V}$, P1 = $0\,\mathrm{V}$. Un compañero propone poner un fusible más grande.	
c)	KM1 cierra, H1 enciende, pero el motor no gira.	
d)	Instalación antigua con mando directo desde la torre: el extractor arranca desde la torre, pero a veces el PARO de la torre no lo detiene. El PARO local siempre funciona.	

7 Cierre: registro y defensa

Paso 7.1. RT revisa que el registro de decisiones (Anexo A) tenga **las seis decisiones** del taller, cada una con opciones, elección, razón y riesgo aceptado: contactor, térmico y rearme, T1, PARO en AUT, alarma de nivel y ajustes de la transferencia.

Paso 7.2. **Defensa oral de 3 minutos.** El docente elige a un integrante para cada pregunta, por ejemplo:

- «¿Por qué no sirve el CT-09 si dice 25 A?»
- «Si se corta el cable del PARO de la torre, ¿qué pasa y por qué eso es lo que querían?»
- «¿Por qué no bajaron t_1 a $1\,\mathrm{s}$ si así sobraba margen?»
- «¿Qué falla de su diseño les preocupa más y qué hicieron con ella?»

Entrega y evaluación

Se entrega este cuadernillo diligenciado, el registro de decisiones y una **memoria de decisiones de una página** que responda la pregunta del módulo para el cuarto del caso: ¿qué decide arrancar la planta, esperar a que se estabilice y conectar la carga sin que red y planta se toquen, y cómo verifican que lo hace a tiempo? Escriban los nombres de los cuatro integrantes.

Criterio	Peso	Se cumple cuando…
Aplicación de conceptos	25 %	Las ecuaciones, escaleras y tablas de estado son correctas y usan bien reposo, bornes, categorías, TON/TOF y enclavamientos
Decisiones justificadas	30 %	Cada decisión del registro tiene opciones, razón con dato o norma y riesgo aceptado
Análisis de fallas	20 %	Cada propuesta se probó con cable cortado, contacto soldado y tensión que vuelve, y las fallas inseguras tienen medida
Cálculos	15 %	Fórmula, valores, unidades y comparación con un criterio (margen, ventana, catálogo)
Defensa oral	10 %	Cualquier integrante explica cualquier decisión del grupo

A Registro de decisiones de ingeniería

Una fila por decisión. «Riesgo aceptado» es lo que podría salir mal con la opción elegida y por qué el grupo lo considera aceptable.

#	Decisión	Opciones consideradas	Elegida	Razón (dato, norma o falla)	Riesgo aceptado
1	Contactor del extractor				
2	Térmico y rearme				
3	Transformador T1				
4	PARO en modo AUT				
5	Alarma de nivel				
6	Ajustes de la transferencia				
7					
8					

B Fórmulas y reglas del módulo

Tema	Fórmula o regla
Lógica de contactos	Serie = Y ($A \cdot B$); paralelo = O ($A + B$); contacto NC = NO ($\overline{A}$). Variable = 1 cuando el dispositivo está accionado o energizado.
Retención con paro dominante	$\mathrm{KM} = (\text{marcha} + \mathrm{KM}) \cdot \overline{\text{paro}} \cdot \overline{\text{protección}}$
Bornes	Unidad 1-2 NC, 3-4 NA, 5-6 NC especial, 7-8 NA especial; 95-96 / 97-98 del relé de sobrecarga; A1-A2 bobina.
Corriente de bobina	$I = S/U$; la fuente de mando se dimensiona por la llamada simultánea.
Ventana de la bobina (CA)	Cierre garantizado entre $0{,}85\,U_c$ y $1{,}1\,U_c$; caída entre $0{,}20\,U_c$ y $0{,}75\,U_c$.
Solape sin NC cruzado	$t_{\text{solape,máx}} = t_{\text{apertura,máx}} - t_{\text{cierre,mín}}$